



**Universidad Tecnológica de Panamá**  
**Facultad de Ingeniería Eléctrica**  
**Laboratorio de Microprocesadores**



**Proyecto final**  
**Diseño de un Microprocesador de 4 bits**

**Fernando Guiraud**  
**8-945-692**

**Profesor Elías Mendoza**

**Grupo: 4EE141**

**Semestre I 2022**



### III. DESARROLLO

A continuación, se describen cada una de las partes que forman el microprocesador:

**GENERADOR DE CICLO DE MAQUINA (GCM).** Este circuito es el que marca el paso del procesador; su función es sincronizar el sistema por medio de señales de control que van a todos los registros o sea al contador de programa para incrementarlo cuando se requiere, al registro de instrucciones, al registro de datos, al acumulador temporal y al acumulador principal. El GCM es alimentado por una señal de reloj proveniente de un oscilador de onda cuadrada.

Por el momento vamos a considerar la GCM como una caja negra con una entrada de reloj maestro proveniente del oscilador y cinco salidas de señal A, B, C, D y E, desfasadas una respecto a la otra como se observa en el siguiente diagrama de tiempos.

Luego tenemos el **CONTADOR DEL PROGRAMA**, el cual es un contador ascendente de 4 bits. Luego seguimos con la Memoria del Programa. En nuestro caso de acuerdo a lo deseado como ejercicio de aplicación para verificar en la tarjeta y teniendo en cuenta las funciones lógicas y aritméticas propias de la ALU se deberá generar el código correspondiente al siguiente algoritmo en Ensamblador:

LDA #12

ADDA #2

SUBA #5

ORA #3

EORA #5


ANDA #11

SUBA #10

ADDA #3

(# implica en forma inmediata)

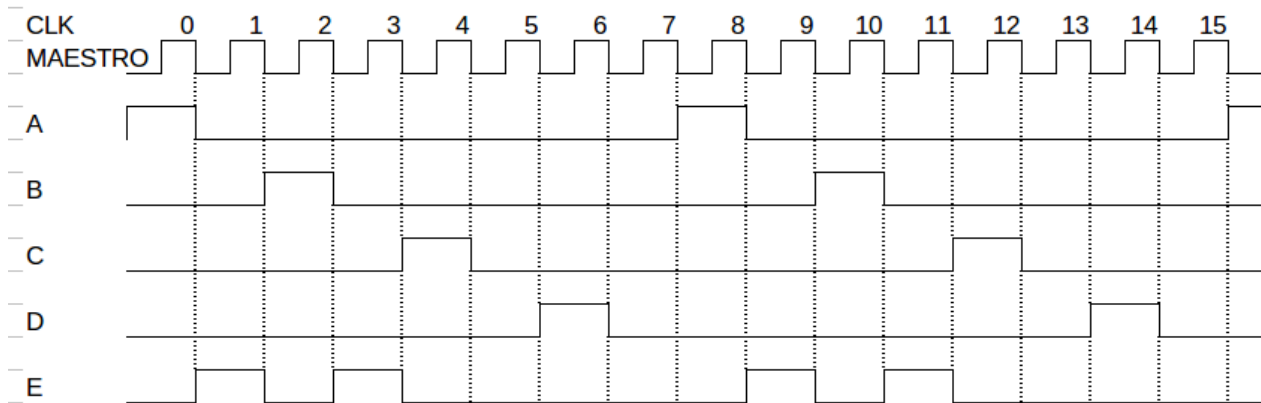El microprocesador diseñado e implementado responde a la arquitectura de von Neumann que es una familia de arquitecturas de computadoras que utilizan el mismo dispositivo de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos (a diferencia de la arquitectura Harvard que utiliza dos memorias: una para las instrucciones y otra memoria para los datos).



Estas señales de control sincronizan la operación de cada uno de los registros en la forma siguiente:

- El contador del programa se incrementa en cada flanco de bajada de la señal E.
- El registro de instrucciones retiene la información proveniente de la memoria cuando la señal A pasa de 1 a 0.
- El registro de datos retiene la información proveniente de la memoria cuando la señal B pasa de 1 a 0.
- El acumulador temporal guarda la función generada en la ALU cuando la señal C pasa de 1 a 0.
- El acumulador principal almacena la información que sale del acumulador temporal en el flanco de bajada de la señal D.

Además del BLOQUE GCM que genera las señales de control del microprocesador otro bloque muy importante en el funcionamiento del microprocesador es la Unidad Aritmético Lógica ALU, cuyo juego de instrucción se muestra a continuación:

S	Función
0000	B
0001	B - A
0010	A - B
0011	A + B
0100	A XOR B
0101	A OR B
0110	A AND B

## Microprocesador Código Principal

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity micro is
    Port (clk : in bit;
          Leds: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := (others => '0')
    );
end micro;

architecture Behavioral of micro is
    component acum
        Port (clk : in bit;
              ent: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              sal:out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := (others => '0');
              Leds:out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
        end component;

    component ALU
        Port (A: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              B: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              S: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              F: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
        end component;


    component cont
        Port (clk : in bit;
              Q: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
        end component;

    component GCM
        Port (clk : in bit; A: out bit; B: out bit;
              C: out bit; D: out bit; E: out bit);
        end component;

    component memo
        Port (addr : in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              sal : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
        end component;

    component reg
        Port (clk : in bit;
              ent: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
              sal:out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
        end component;

    signal XA,XB,XC,XD,XE: bit;
    signal Qcp,Smp,Sri,Srd,Sap,Sat,Falu: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
begin
    Inst_acum: acum port map (XD,Sat,Sap,Leds);
    Inst_ALU: ALU port map (Sap,Srd,Sri,Falu);
    Inst_cont: cont port map (XE,Qcp);
    Inst_GCM: GCM port map (CLK,XA,XB,XC,XD,XE);
    Inst_memo: memo port map (Qcp,Smp);
    Inst_reg_INS: reg port map (XA,Smp,Sri);
    Inst_reg_DAT: reg port map (XB,Smp,Srd);
    Inst_acum_TEMP: reg port map (XC,Falu,Sat);
end Behavioral;
```

 


## Acumulador

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity acum is
    Port (clk : in bit;
          ent: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          sal:out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0):= (others => '0');
          Leds:out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end acum;
architecture Behavioral of acum is
begin
    process(clk)
    begin
        if(clk'event and clk='0') then
            sal <= ent;
            Leds <= ent;
        end if;
    end process;
end Behavioral;

```

 


## Contador

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity cont is
    port ( clk : in bit;
          Q : out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end cont;
architecture Behavioral of cont is
    signal count: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := "0000";
begin
    process(clk)
    begin
        if clk='0' and clk'event then
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
    Q <= count;
end Behavioral;

```

 

## Registro

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity reg is
    Port (clk : in bit;
          ent: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          sal:out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end reg;
architecture Behavioral of reg is
begin
    process(clk,ent)
    begin
        if(clk'event and clk='0') then
            sal <= ent;
        end if;
    end process;
end Behavioral;


```

## GCM

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity GCM is
    Port (clk : in bit;
          A: out bit;
          B: out bit;
          C: out bit;
          D: out bit;
          E: out bit);
end GCM;
architecture Behavioral of GCM is
    signal count: STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0) := (others => '0');
begin
    process (clk, count)
    begin
        if (clk'event and clk='0') then
            count <= count + 1;
        end if;
    end process;
    A <= '1' when (count="0000") else
        '1' when (count="1000") else
        '0';
    B <= '1' when (count="0010") else
        '1' when (count="1010") else
        '0';
    C <= '1' when (count="0100") else
        '1' when (count="1100") else
        '0';
    D <= '1' when (count="0110") else
        '1' when (count="1110") else
        '0';
    E <= '1' when (count="0001") else
        '1' when (count="1001") else
        '1' when (count="1011") else
        '1' when (count="0011") else
        '0';
end Behavioral;

```

 




## ALU

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ALU is
    Port (A: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          B: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          S: in STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
          F: out STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0));
end ALU;
architecture Behavioral of ALU is
begin
    process(A,B,S)
    begin
        case S is
            when "0000" =>
                F <= B;
            when "0001" =>
                F <= B - A;
            when "0010" =>
                F <= A - B;
            when "0011" =>
                F <= A + B;
            when "0100" =>
                F <= A xor B;
            when "0101" =>
                F <= A or B;
            when "0110" =>
                F <= A and B;
            when others =>
                F <= "1111";
        end case;
    end process;
end Behavioral;

```

 

#### **IV. CONCLUSIÓN**

Se puede demostrar que con la ayuda de las herramientas de síntesis se logra una gran productividad en el diseño de sistemas digitales, ahorrando costos y tiempo de desarrollo. Si bien el diseño no llega a nivel de máscaras para el proceso de fabricación de chips, se logra tener lo implementado a nivel de hardware ya sea en un CPLD o como en un FPGA.

Los sistemas de microprocesador forman el corazón de los dispositivos de una computadora, leen y actúan según las instrucciones que le da un programador, tienen tres buses: dirección, datos y control, y operan según las instrucciones que se les dan en forma de código de máquina. El código de máquina es generado por un lenguaje de nivel superior como C o lenguaje ensamblador. Un diseñador de sistemas debe considerar el uso de un microprocesador en lugar de circuitos lógicos siempre que una aplicación implique realizar cálculos, tomar decisiones basadas en estímulos externos y mantener la memoria de eventos pasados.

#### **V. REFERENCIAS**

D. L. Perry, VHDL. New York: McGraw-Hill, 1991